

Szükséges eszközök: ellenállások, mérőműszer, próbanyák

Ellenállás sorszáma	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ellenállás nagysága (Ω)						

$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

R_1	R_2	Soros eredő mérve	Soros eredő számolva	Eltérés a mért és a számolt érték között	Párhuzamos eredő mérve	Párhuzamos eredő számolva	Eltérés a mért és a számolt érték között

A kapott változtatható ellenállással minimum Ω ellenállás,
maximum..... Ω ellenállás állítható be. A két érték között bármilyen
ellenállásérték beállítható? ,,