

Tanuló neve:

Mérés ideje:

Kapcsolások vizsgálata szimulációval

1. A kapott szimulációk milyen kapcsolásokat szimulálnak? Készítsd el a kapcsolásokat jellemző igazságtáblázatot (kapcsolókat és LED-eket tartalmazzon) és a kapcsolási rajzokat.

A szimulációk sorrendben:

1. kapcski1
2. kapcski2
3. kapcsolat_kitalálás

Eszközök: számítógép, szimulációk

Tanuló neve:

Mérés ideje:

