

Tanuló neve:

Mérés ideje:

Ellenállások mérése és a próba NYÁK

1. Mérd meg a kapott ellenállásokat és az értékeket írd táblázatba!

Ellenállás sorszama	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ellenállás nagysága (Ω)						

2. A kapott „dugdosós” próba NYÁK-on hozz létre soros, párhuzamos, majd vegyes kapcsolást! Mindegyik áramkör tartalmazzon legalább 1 ledet és legalább 1 ellenállást! Az áramköröket rajzold le!

***Eszközök:** próbanyák, ellenállások, ledék, vezetékek*